

数字世界精彩无限

Unit 10

时序电路分析

张英涛

计算机科学与技术学院

哈尔滨工业大学

时序电路分析的一般方法

- ① 确定系统变量（输入变量、输出变量、状态变量）
- ② 列输入方程（驱动方程，控制函数）
- ③ 列输出方程（输出函数）
- ④ 列次态方程（状态方程）
- ⑤ 列状态转换表
- ⑥ 画状态图、时序图（波形图）

时序电路分析





1. XX二进制计数器

2. 非二进制计数器

3. 8421BCD码加法计数器

例1

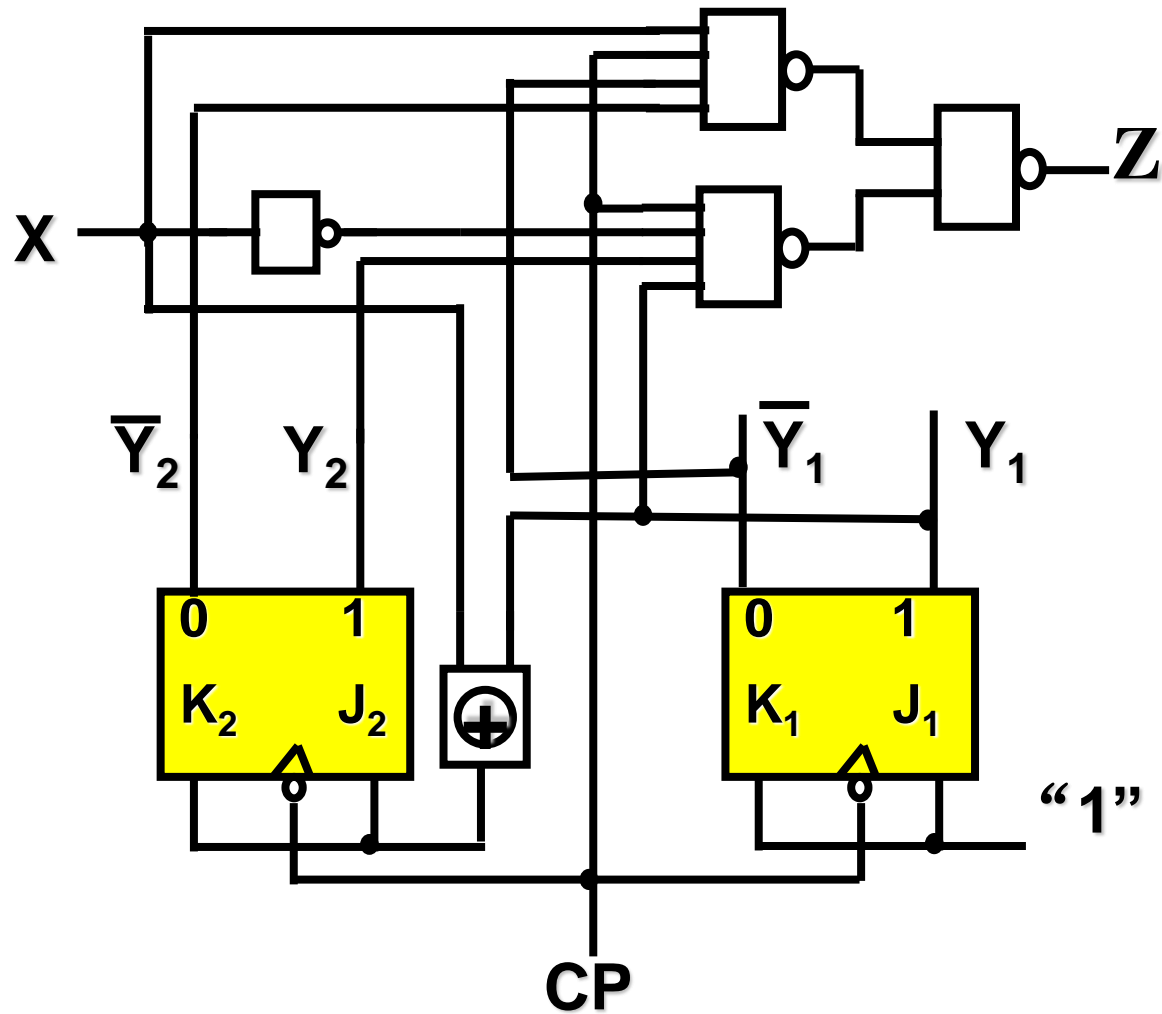

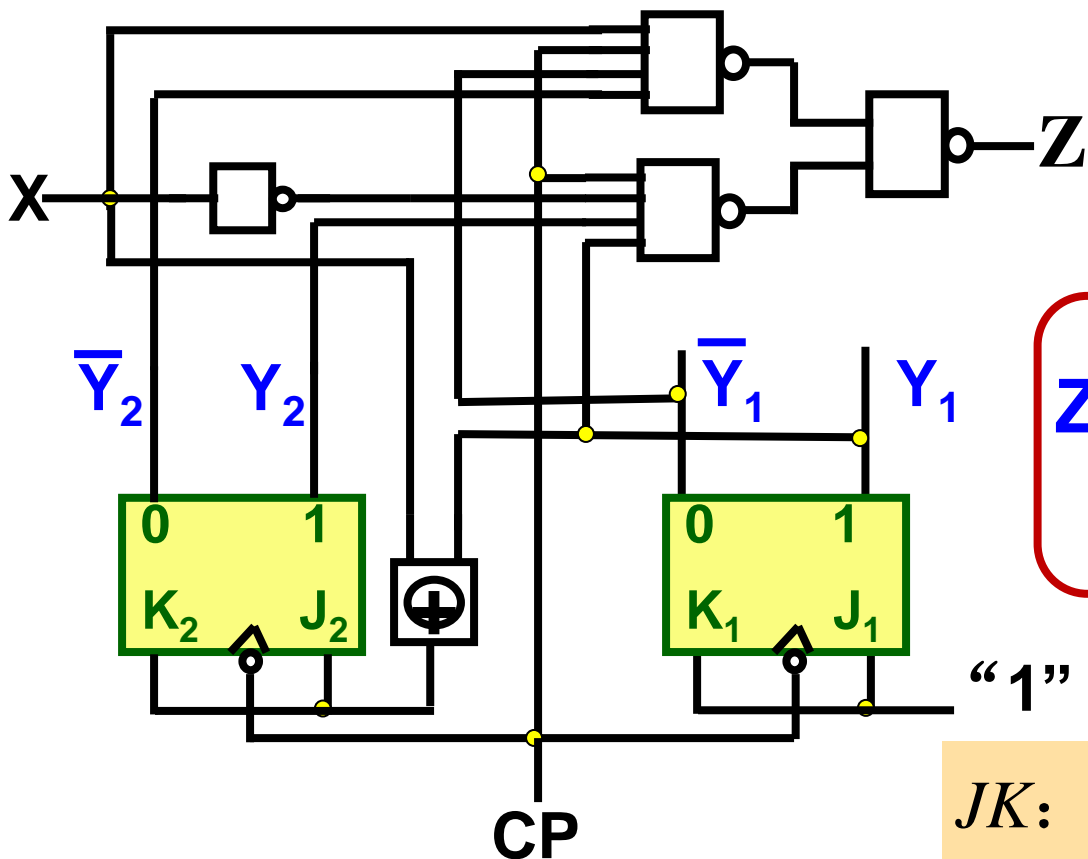

1. 输入方程

$$J_1 = K_1 = 1$$

$$J_2 = K_2 = X \oplus Y_1$$

2. 输出方程:

$$Z = \overline{\overline{XCP\overline{Y_2}\overline{Y_1}} \cdot \overline{\overline{XCPY_2Y_1}}} \\ = XCP\overline{Y_2}\overline{Y_1} + \overline{XCPY_2Y_1}$$

3. 次态方程:

$$Y_2^{n+1} = X \oplus Y_1 \oplus Y_2$$

$$Y_1^{n+1} = \overline{Y_1}$$


$$JK: Q^{n+1} = J \overline{Q^n} + \overline{K} Q^n$$

$$Y_2^{n+1} = J_2 \overline{Y_2} + \overline{K_2} Y_2$$

$$= (X \oplus Y_1) \overline{Y_2} + \overline{X \oplus Y_1} Y_2$$

$$= X \oplus Y_1 \oplus Y_2$$
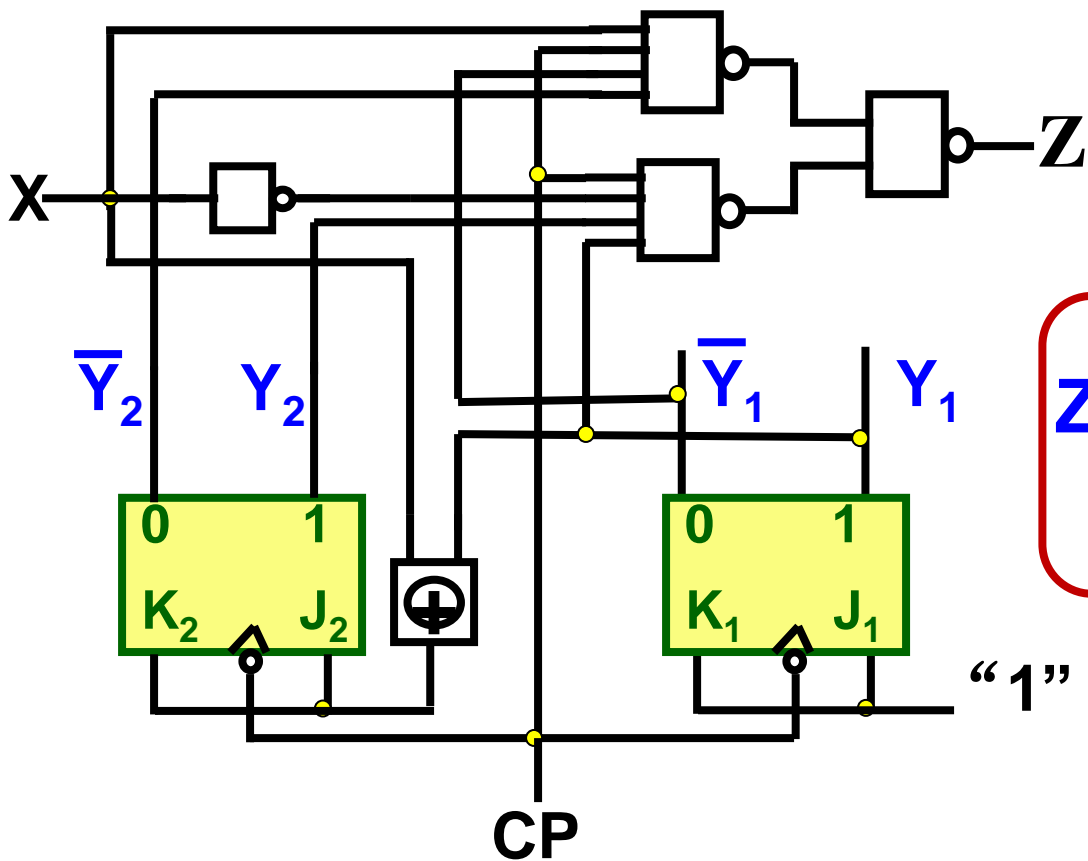
$$Y_1^{n+1} = J_1 \overline{Y_1} + \overline{K_1} Y_1 = \overline{Y_1}$$



1. 输入方程

$$J_1 = K_1 = 1$$

$$J_2 = K_2 = X \oplus Y_1$$

2. 输出方程:

$$Z = \overline{XCP\bar{Y}_2\bar{Y}_1} \cdot \overline{XCPY_2Y_1}$$

$$= XCP\bar{Y}_2\bar{Y}_1 + \bar{X}CPY_2Y_1$$

4. 状态转换表:

CP	X	Y ₂	Y ₁	Y ₂ ⁿ⁺¹	Y ₁ ⁿ⁺¹	Z
1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	1	1	0	0
3	0	1	0	1	1	0
4	0	1	1	0	0	1
5	1	0	0	1	1	1
6	1	0	1	0	0	0
7	1	1	0	0	1	0
8	1	1	1	1	0	0

3. 次态方程:

$$Y_2^{n+1} = X \oplus Y_1 \oplus Y_2$$


$$Y_1^{n+1} = \bar{Y}_1$$

时序电路分析

CP	X	Y_2	Y_1	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}	Z
1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	1	1	0	0
3	0	1	0	1	1	0
4	0	1	1	0	0	1
5	1	0	0	1	1	1
6	1	0	1	0	0	0
7	1	1	0	0	1	0
8	1	1	1	1	0	0


States Y ₂ Y ₁	Y ₂ ⁿ⁺¹ Y ₁ ⁿ⁺¹ / Z					
	X=0			X=1		
0 0	0	1	/ 0	1	1	/ 1
0 1	1	0	/ 0	0	0	/ 0
1 0	1	1	/ 0	0	1	/ 0
1 1	0	0	/ 1	1	0	/ 0

5. 状态图

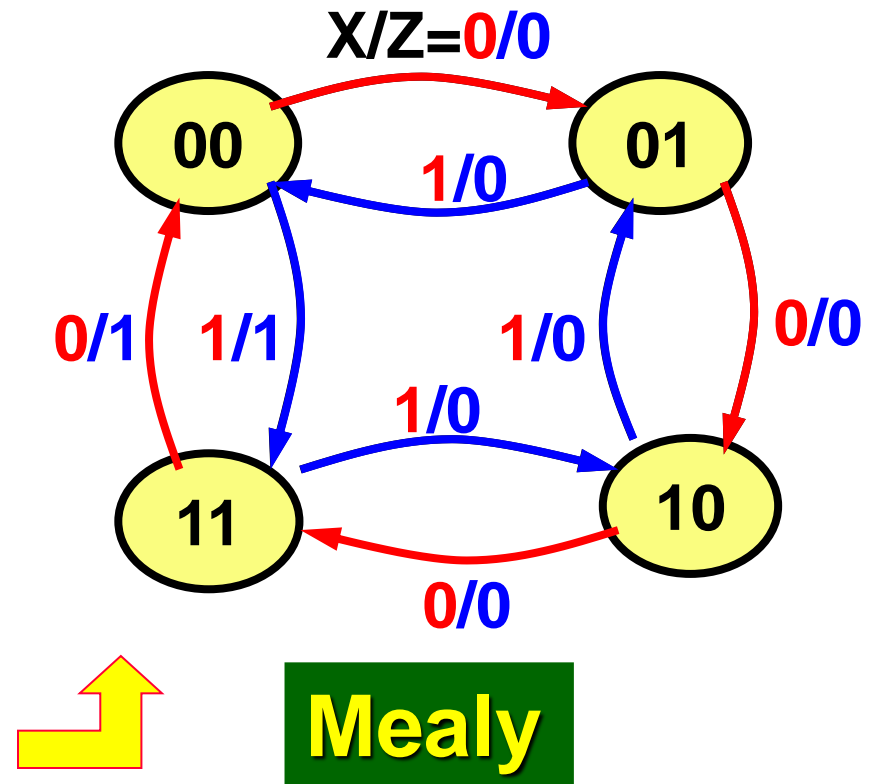

时序电路分析

可逆计数器

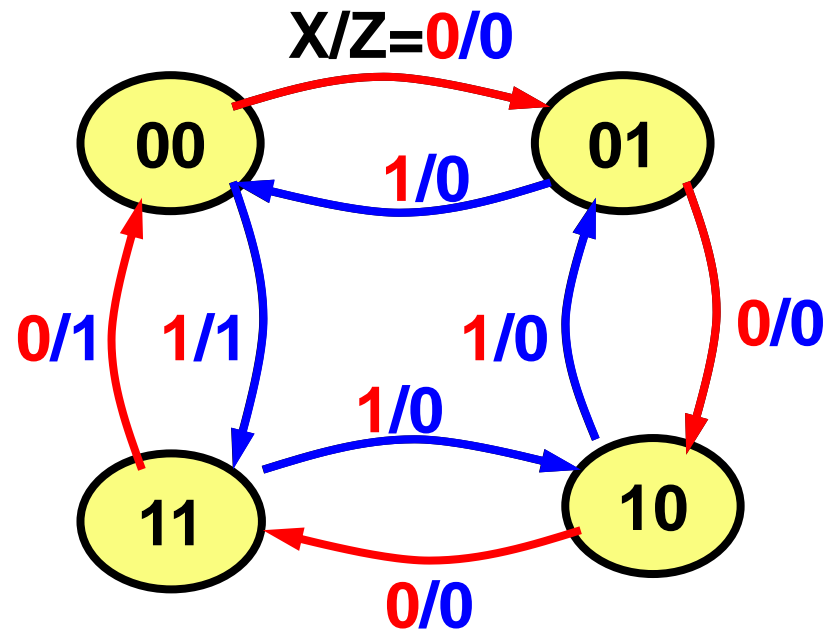

- **X=0: CP , Mode-4 up counter**


00 → 01 → 10 → 11 仅在11 → 00时, Z = 1

- **X=1: CP , Mode-4 down counter**

00 → 11 → 10 → 01 仅在00 → 11时, Z = 1

时序电路分析

6. 波形图

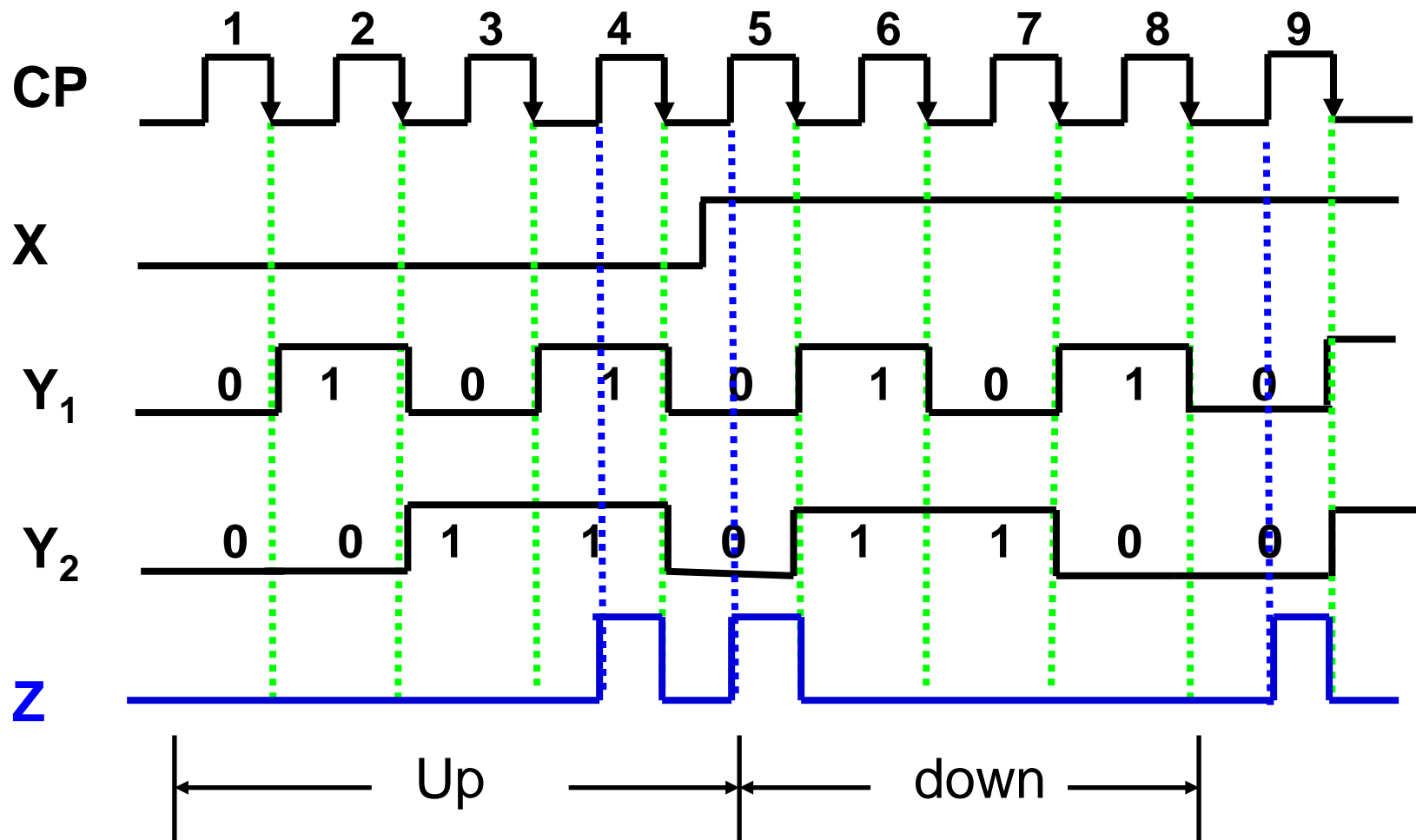

$$Z = X \ CP \ \overline{Y_2} \ \overline{Y_1} + \overline{X} \ CP \ Y_2 Y_1$$

时序电路分析

1. XX二进制计数器




2. 非二进制计数器

3. 8421BCD码加法计数器

时序电路分析

例2

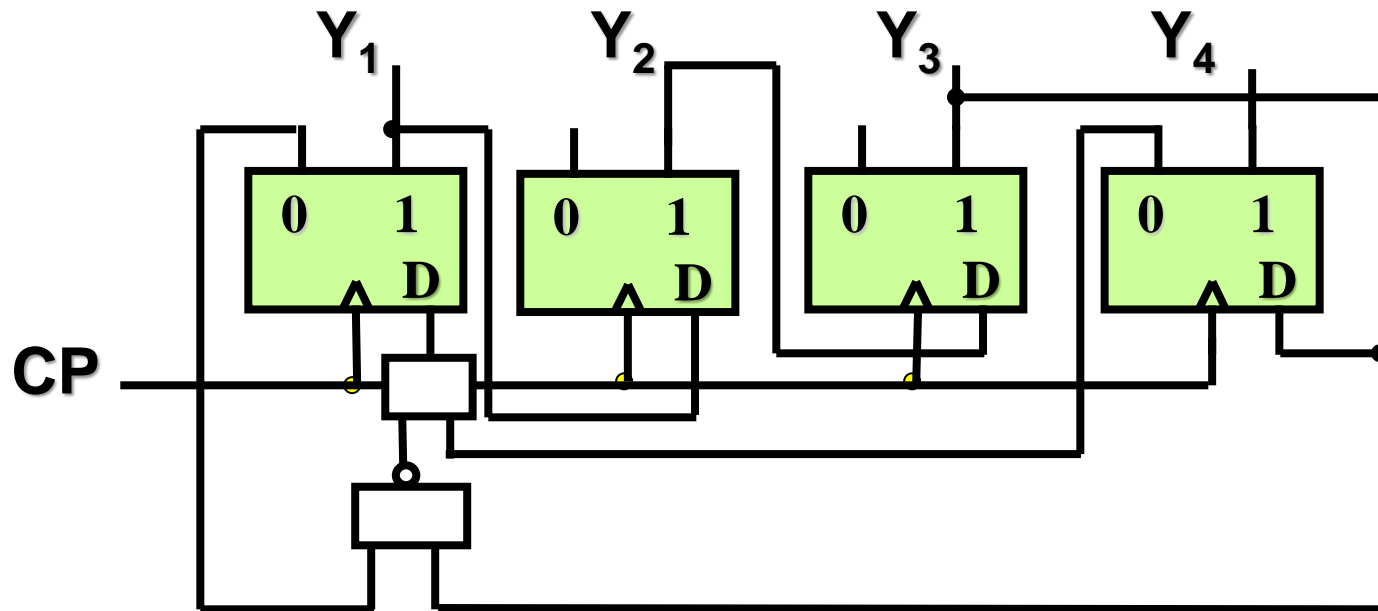

时序电路分析


1. 输入方程

$$D_4 = Y_3$$

$$D_3 = Y_2$$

$$D_2 = Y_1$$
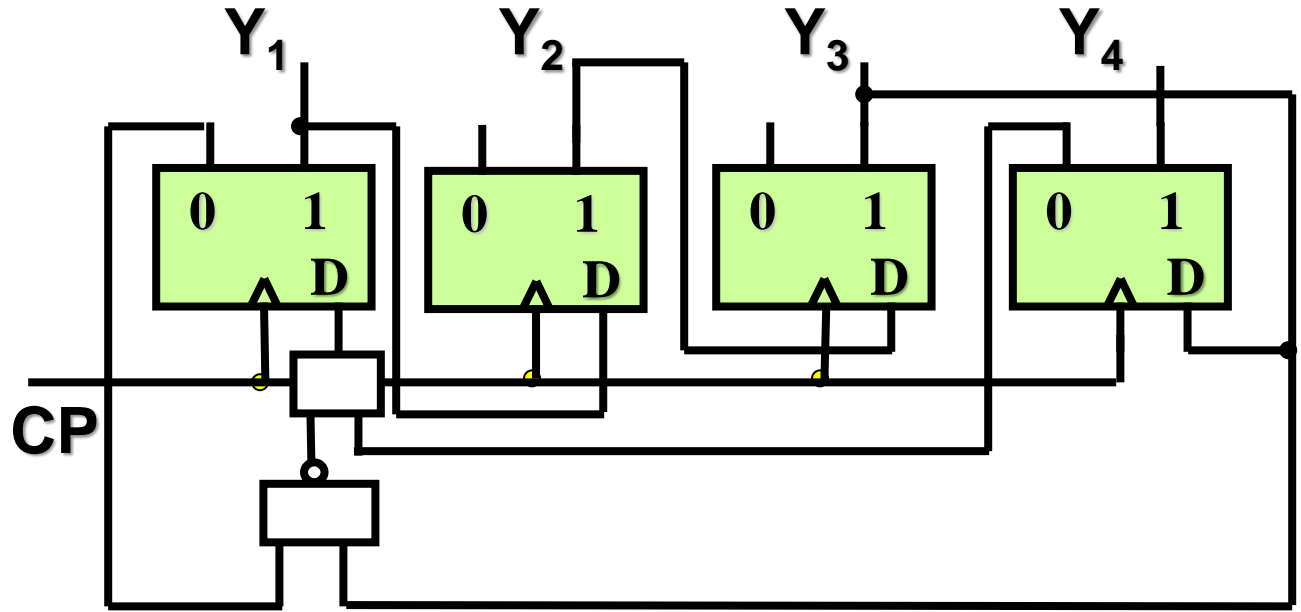
$$\begin{aligned} D_1 &= \overline{Y_3} \overline{Y_1} \overline{Y_4} \\ &= Y_1 \overline{Y_4} + \overline{Y_3} \overline{Y_4} \end{aligned}$$



2. 次态方程

$$Y_4^{n+1} = Y_3$$

$$Y_3^{n+1} = Y_2$$

$$Y_2^{n+1} = Y_1$$

$$Y_1^{n+1} = Y_1 \overline{Y_4} + \overline{Y_3} \overline{Y_4}$$

Moore

2. 次态方程

$$Y_4^{n+1} = Y_3$$

$$Y_3^{n+1} = Y_2$$

$$Y_2^{n+1} = Y_1$$


$$Y_1^{n+1} = Y_1 \bar{Y}_4 + \bar{Y}_3 \bar{Y}_4$$

3. 状态转换表

CP	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_4^{n+1}	Y_3^{n+1}	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	1	1
3	0	0	1	0	0	1	0	1
4	0	0	1	1	0	1	1	1
5	0	1	0	0	1	0	0	0
6	0	1	0	1	1	0	1	1
7	0	1	1	0	1	0	0	0
8	0	1	1	1	1	1	1	0
9	1	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	0	0	1	0	0
12	1	0	1	1	0	1	1	0
13	1	1	0	0	1	0	0	0
14	1	1	0	1	1	0	1	0
15	1	1	1	0	1	1	0	0
16	1	1	1	1	1	1	1	0

4. 状态图

0100 ← 1010 ← 1101

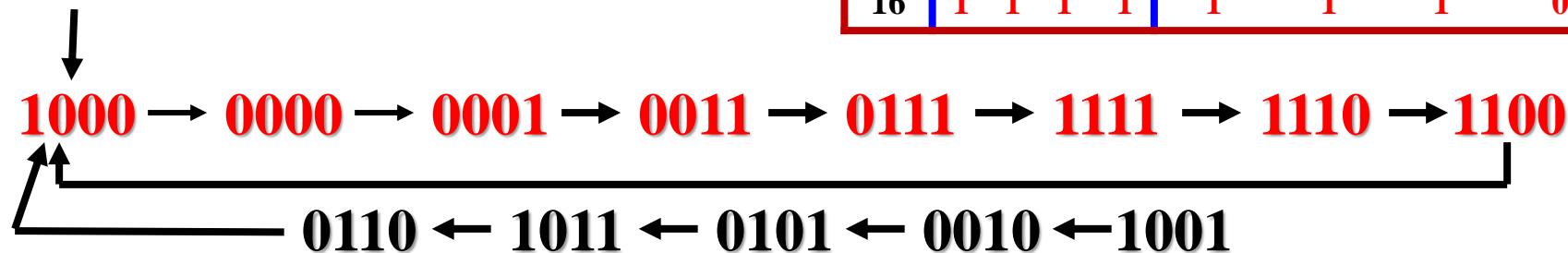

时序电路分析

1. XX二进制计数器

2. 非二进制计数器



3. 8421BCD码加法计数器

时序电路分析

例3


1. 输入方程

$$\begin{cases} J_4 = Y_3 Y_2 \\ K_4 = 1 \end{cases}$$

$$J_3 = K_3 = 1$$

$$\begin{cases} J_2 = \overline{Y_4} \\ K_2 = 1 \end{cases}$$
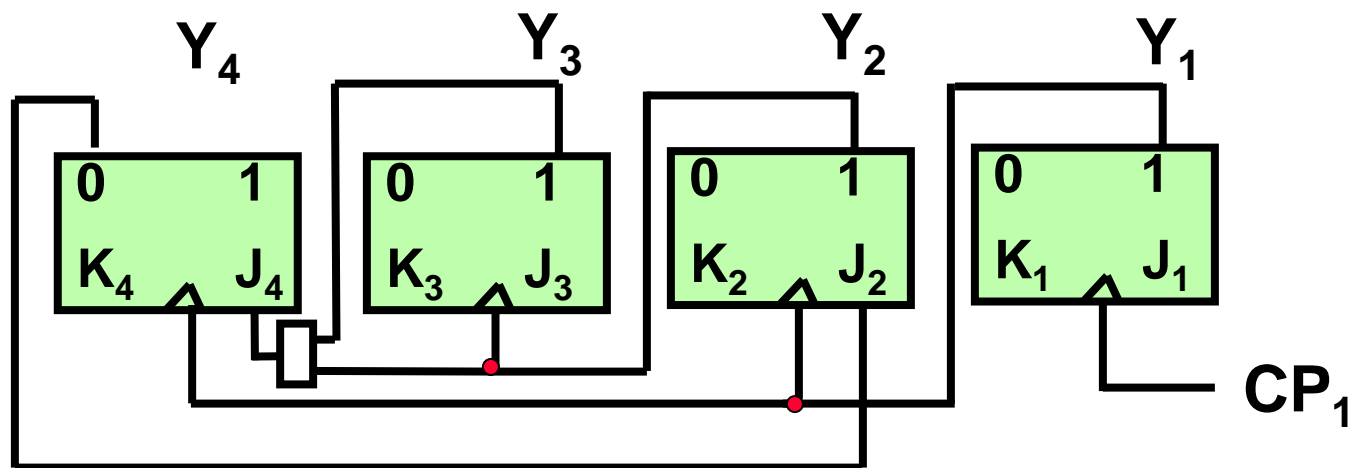
$$J_1 = K_1 = 1 \quad CP_1, \quad CP_2 = CP_4 = Y_1 (\downarrow), \quad CP_3 = Y_2 (\downarrow)$$



2. 次态方程

$$Y_4^{n+1} = J_4 \overline{Y_4} + \overline{K_4} Y_4 = \overline{Y_4} Y_3 Y_2 \quad Y_1 \quad \downarrow$$

$$Y_3^{n+1} = J_3 \overline{Y_3} + \overline{K_3} Y_3 = \overline{Y_3} \quad Y_2 \quad \downarrow$$

$$Y_2^{n+1} = J_2 \overline{Y_2} + \overline{K_2} Y_2 = \overline{Y_4} \overline{Y_2} \quad Y_1 \quad \downarrow$$

$$Y_1^{n+1} = J_1 \overline{Y_1} + \overline{K_1} Y_1 = \overline{Y_1} \quad CP_1 \quad \downarrow$$

2. 次态方程

$$\begin{aligned}
 Y_4^{n+1} &= J_4 \bar{Y}_4 + \bar{K}_4 Y_4 = \bar{Y}_4 Y_3 Y_2 & Y_1 & \downarrow \\
 Y_3^{n+1} &= J_3 \bar{Y}_3 + \bar{K}_3 Y_3 = \bar{Y}_3 & Y_2 & \downarrow \\
 Y_2^{n+1} &= J_2 \bar{Y}_2 + \bar{K}_2 Y_2 = \bar{Y}_4 \bar{Y}_2 & Y_1 & \downarrow \\
 Y_1^{n+1} &= J_1 \bar{Y}_1 + \bar{K}_1 Y_1 = \bar{Y}_1 & CP_1 & \downarrow
 \end{aligned}$$


3. 状态转化表

	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_4^{n+1}	Y_3^{n+1}	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}	CP_4	CP_3	CP_2	CP_1
1	0	0	0	0	0	0	0	1				↓
2	0	0	0	1	0	0	1	0	↓		↓	↓
3	0	0	1	0	0	0	1	1				↓
4	0	0	1	1	0	1	0	0	↓	↓	↓	↓
5	0	1	0	0	0	1	0	1				↓
6	0	1	0	1	0	1	1	0	↓		↓	↓
7	0	1	1	0	1	1	1	1				↓
8	0	1	1	1	1	0	0	0	↓	↓	↓	↓
9	1	0	0	0	0	0	0	1				↓
10	1	0	0	1	0	0	0	0	↓		↓	↓

	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_4^{n+1}	Y_3^{n+1}	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}	CP_4	CP_3	CP_2	CP_1
11	1	0	1	0	1	0	1	1				↓
12	1	0	1	1	0	1	0	0	↓	↓	↓	↓
13	1	1	0	0	1	1	0	1				↓
14	1	1	0	1	0	1	0	0	↓		↓	↓
15	1	1	1	0	1	1	1	1				↓
16	1	1	1	1	0	0	0	0	↓	↓	↓	↓

8421BCD码加法计数器

Moore

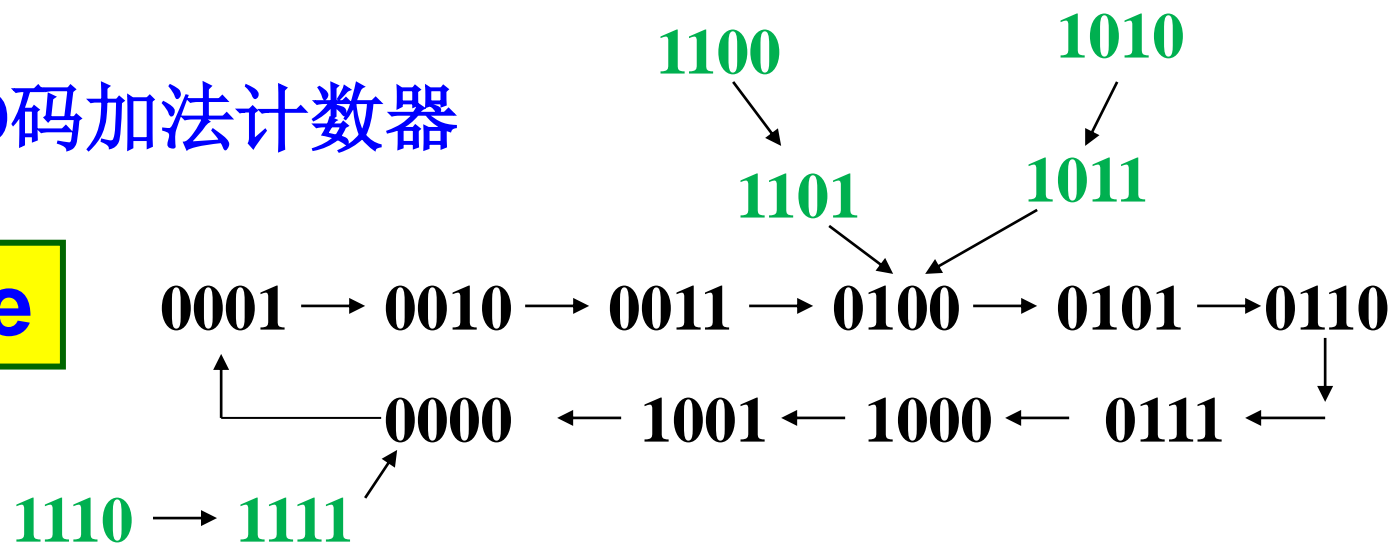

时序电路分析

1. 可逆计数器
2. 非二进制计数器
3. 8421BCD码加法计数器